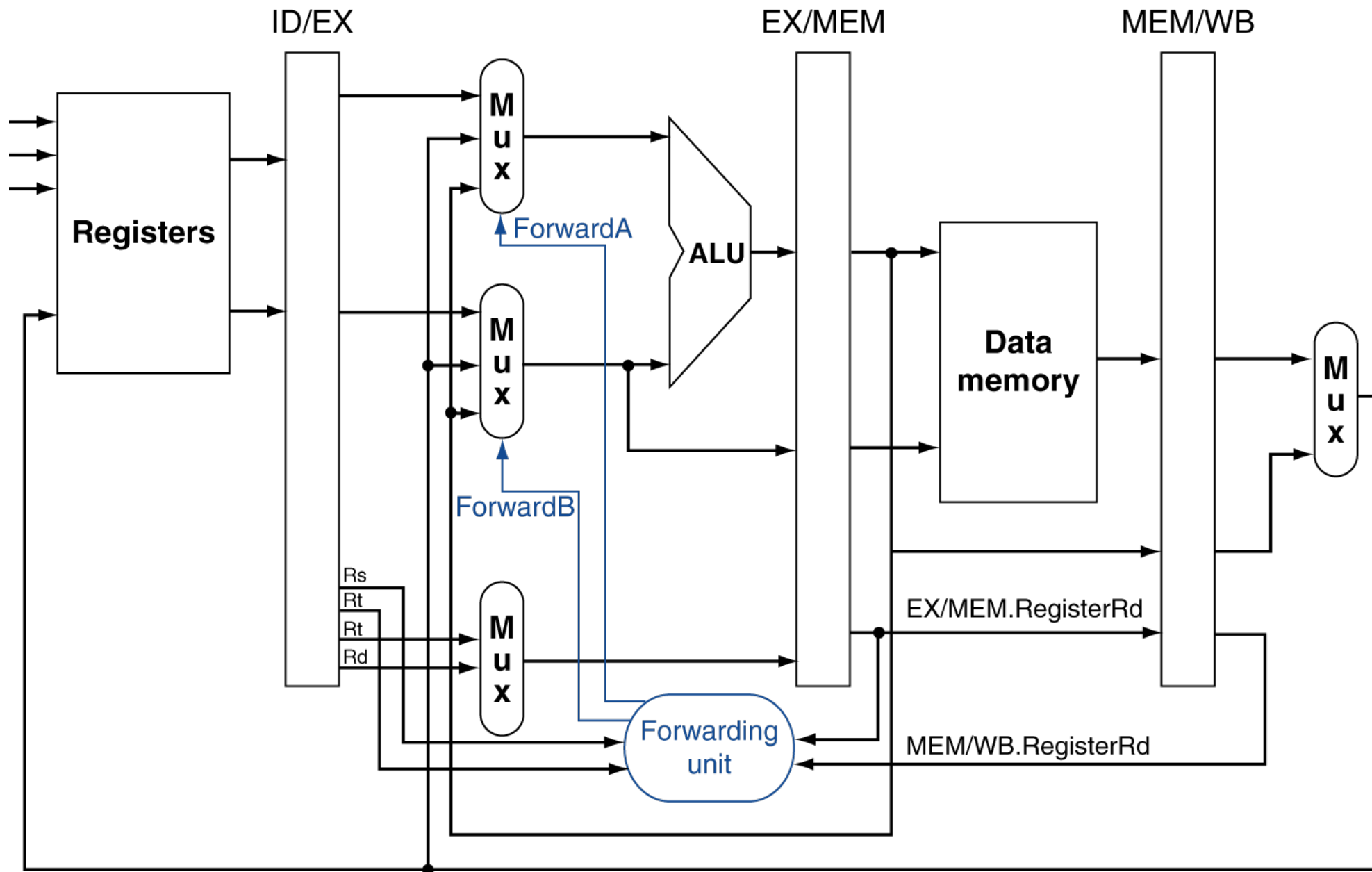


# แนวทางการสร้าง Forwarding Network เพื่อจัดการกับ Data Hazard

204324 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์  
ภาคต้น 2562

# Forwarding Paths



b. With forwarding

# Forwarding Conditions

- Forward จาก MEM มาที่ EX
  - if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))  
ForwardA = 10
  - if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))  
ForwardB = 10
- Forward จาก WB มาที่ EX
  - if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))  
ForwardA = 01
  - if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))  
ForwardB = 01


# Double Data Hazard

- พิจารณาชุดคำสั่งต่อไปนี้  
add \$1,\$1,\$2  
add \$1,\$1,\$3  
add \$1,\$1,\$4
- ปัญหาถ้าใช้ forwarding logic ที่ได้กล่าวมา คือ if ของ forward logic จาก WB มาที่ EX มาทีหลัง จะ overwrite สัญญาณ forwarding ของ if ที่มาก่อน


# แก้ไข Forwarding Logic ใหม่


- Forward จาก MEM ก็ต่อเมื่อ ไม่ได้ forward จาก EX
- MEM hazard
  - if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd  $\neq$  0)  
and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))  
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs))  
ForwardA = 01
  - if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd  $\neq$  0)  
and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd  $\neq$  0)  
and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))  
and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt))  
ForwardB = 01

# Datapath ที่รวมการทำ Forwarding

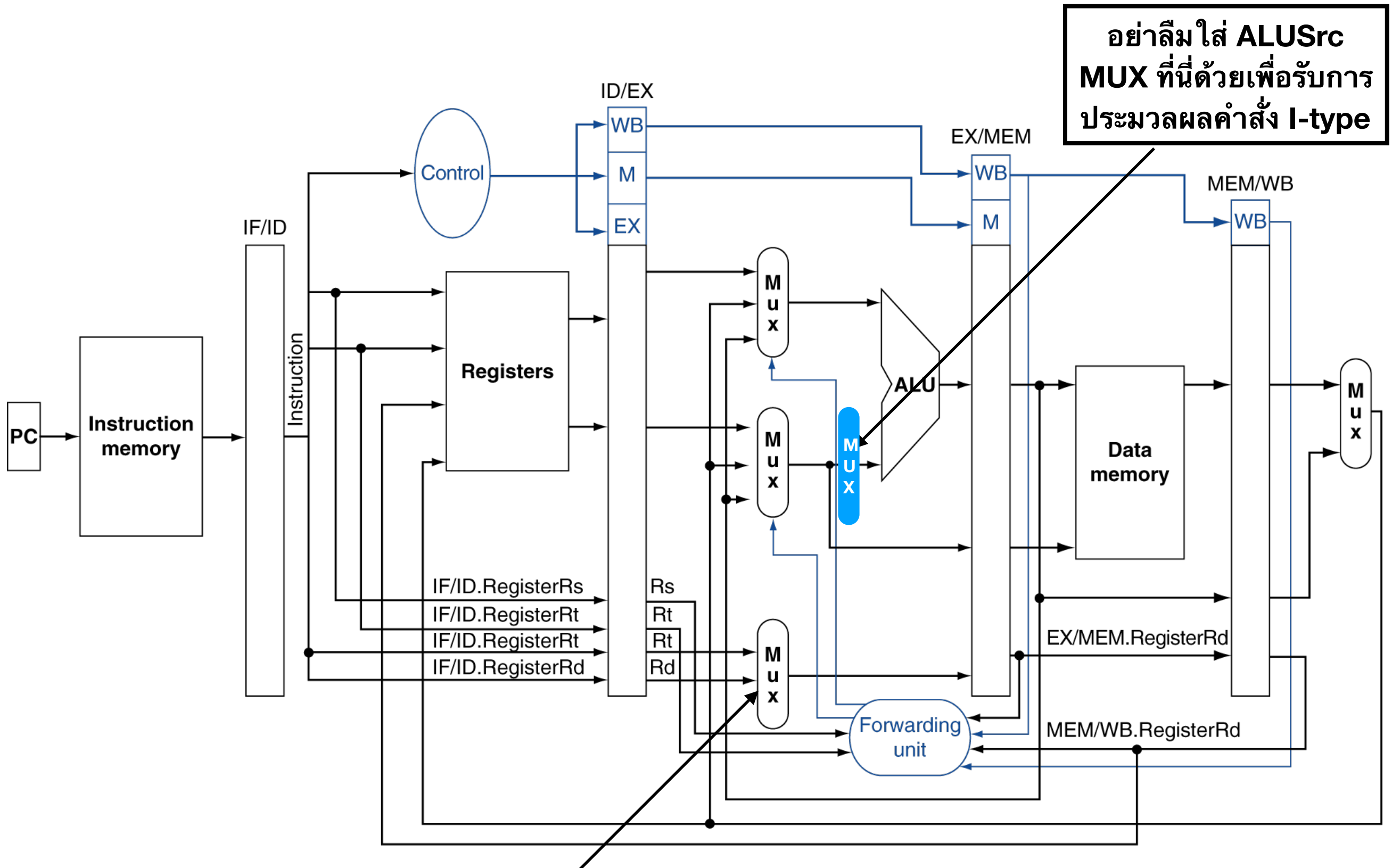

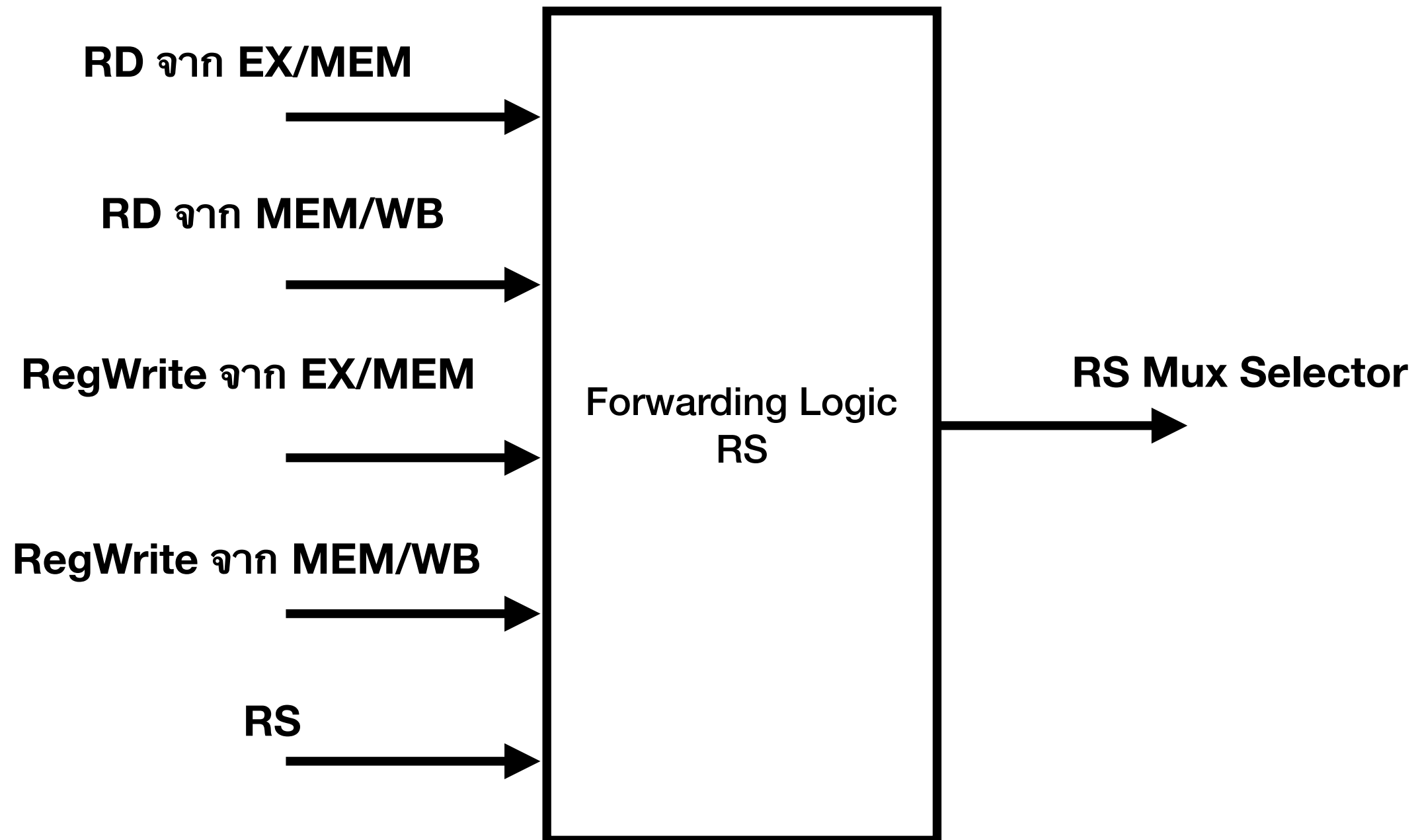**จะต้องมีสัญญาณควบคุมที่เลือก destination register ที่ถูกต้องที่ Mux นี้ด้วย**



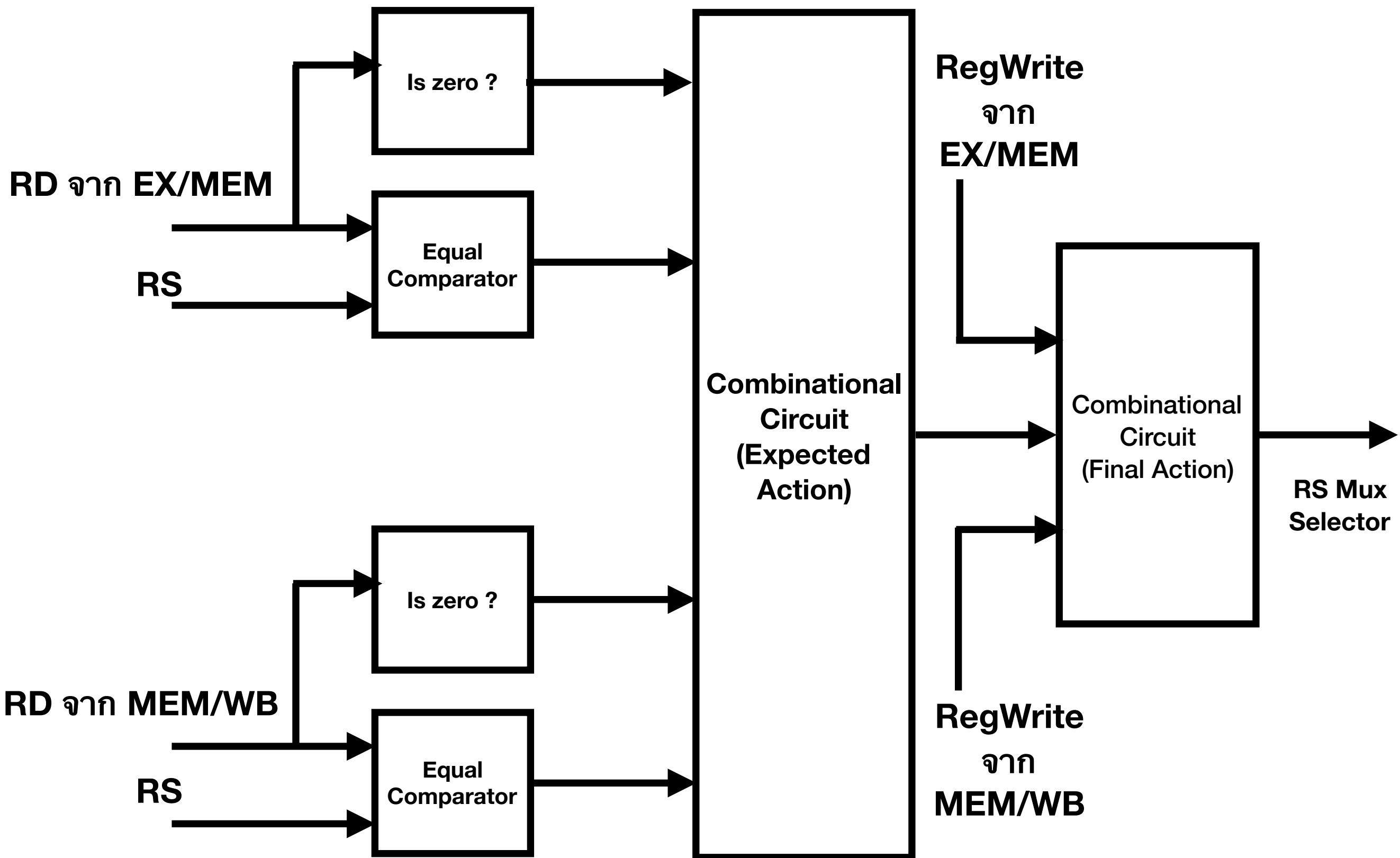

ภายใน Forwarding Logic RS



MEM/WB equal comp	EX/MEM equal comp	MEM/WB is zero ?	EX/MEM is zero ?	Expected Action
0	0	0	0	do not forward
0	0	0	1	do not forward
0	0	1	0	do not forward
0	0	1	1	do not forward
0	1	0	0	forward from EX/MEM
0	1	0	1	do not forward
0	1	1	0	forward from EX/MEM
0	1	1	1	do not forward
1	0	0	0	forward from MEM/WB
1	0	0	1	forward from MEM/WB
1	0	1	0	do not forward
1	0	1	1	do not forward
1	1	0	0	forward from EX/MEM
1	1	0	1	do not forward (กรณีนี้เป็นไปไม่ได้)
1	1	1	0	do not forward (กรณีนี้เป็นไปไม่ได้)
1	1	1	1	do not forward

## Combinational Circuit Logic (Expected Action)


เอาพืทก่อนส่งไปตัดสินใจการ forward ในขั้นสุดท้าย

# อย่าลืมสิ่งต่อไปนี้

- สร้าง forwarding logic ของ RS ให้เป็น sub-circuit
- ทำ combinational circuit สำหรับ final action ให้สมบูรณ์แบบ
- เมื่อสร้าง forwarding logic ของ RS ได้สมบูรณ์แล้ว เราจะได้ circuit ที่เป็น forwarding logic ของ RT มาโดยอัตโนมัติ
- เนื่องจากใช้ logic เดียวกัน อินพุตชุดเดียวกัน ต่างกันที่ปลายทางของสัญญาณเอาพุตที่นำไปควบคุม multiplexer เท่านั้น

**การจัดการกับคำสั่ง jal  
ใน pipelined MIPS**

# jal - single-cycle datapath

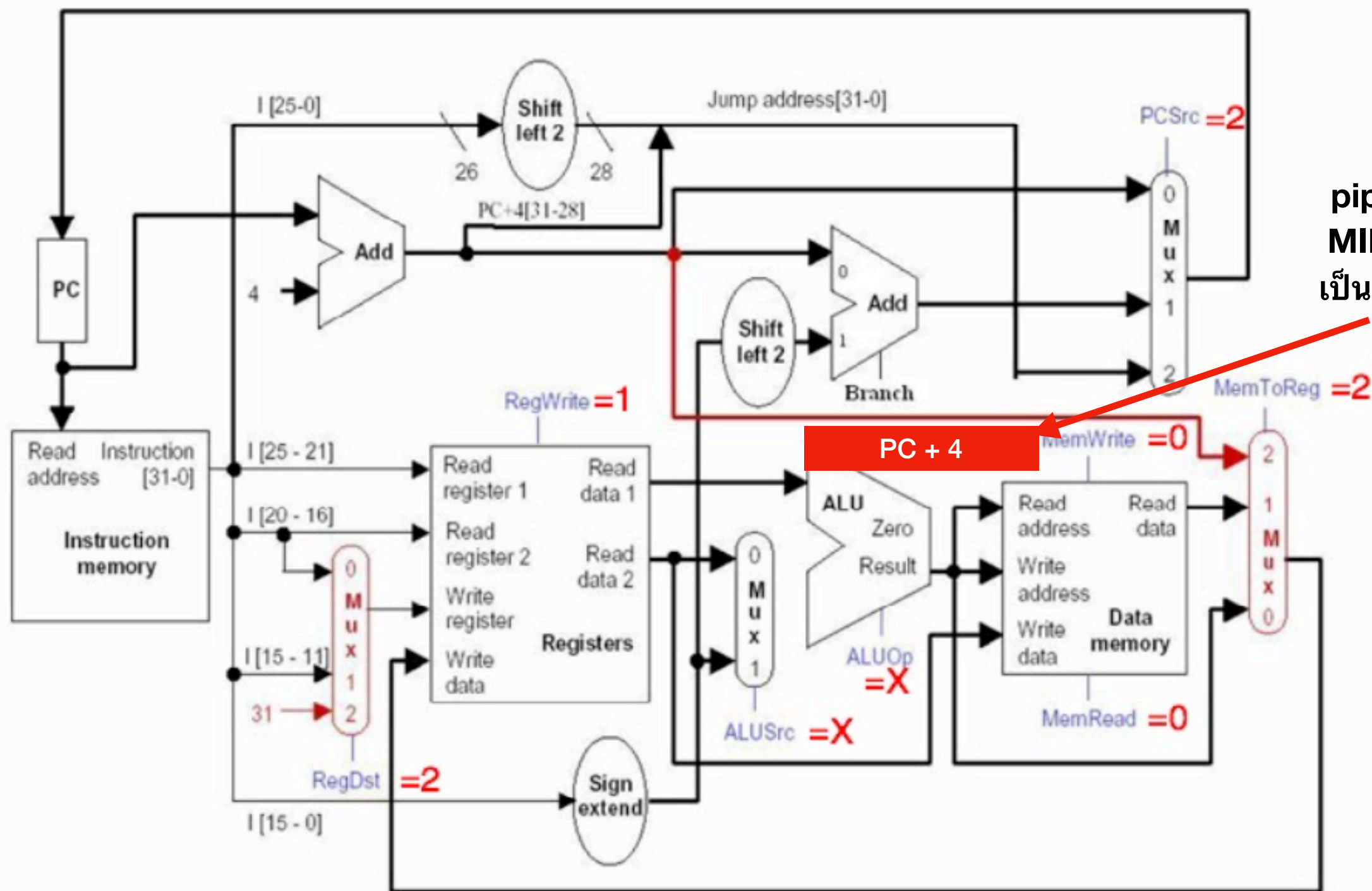

ใน  
pipelined  
MIPS ต้อง  
เป็น PC + 8

เพิ่มขยาย Mux สำหรับ RegDst และ MemToReg เหมือนกับใน single-cycle MIPS ตามภาพด้านบน แต่ค่าอินพุตที่เข้ามาที่ MemToReg Mux แทนที่จะเป็น PC + 4 ต้องเป็น PC + 8

# อย่าลืมสิ่งต่อไปนี้สำหรับ jal

- ค่า  $PC + 8$  จะต้องถูกคำนวณที่ IF (Fetch) และถูกส่งผ่านไปยัง pipeline register ตีคู่ไปกับตัวคำสั่ง jal ตั้งแต่ IF/ID ID/EXE EXE/MEM และ MEM/WB
- ค่า  $PC + 8$  จะต้องถูกเขียนลง register file ณ ตำแหน่งที่ jal อยู่ที่ WB
- หลังจากเพิ่มขยาย RegDst Mux แล้ว ค่า  $PC + 8$  ที่จะเขียนลง register \$ra ก็สามารถนำมา forward ผ่าน forwarding network ที่โรสร้างขึ้นมาได้ปกติ
  - คำสั่งที่จะใช้ผลลัพธ์จาก jal ที่พบอยู่ประจำคือคำสั่ง jr \$ra